
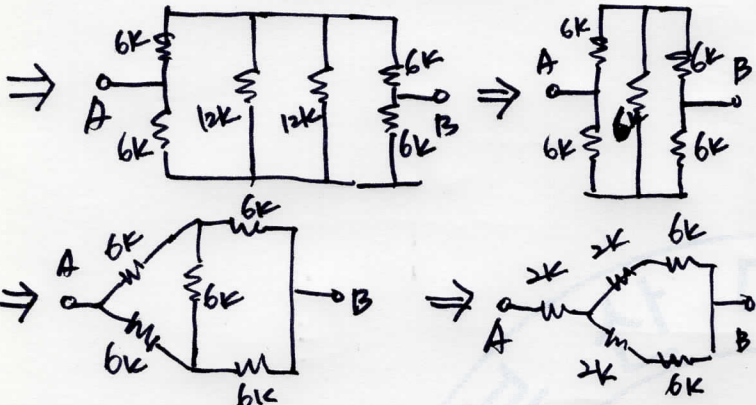


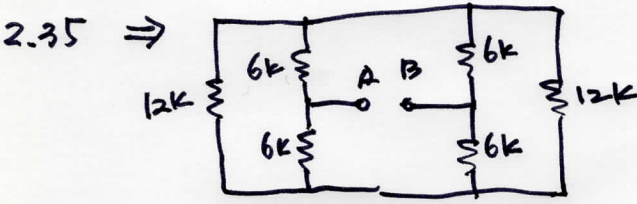


# School of Computer Science and Engineering Pusan National University


30 Jangjeon-dong, Geumjeong-gu, Busan, 609-735, Korea  
http://www.cse.pusan.ac.kr





$\therefore R_{AB} = 6k\Omega$

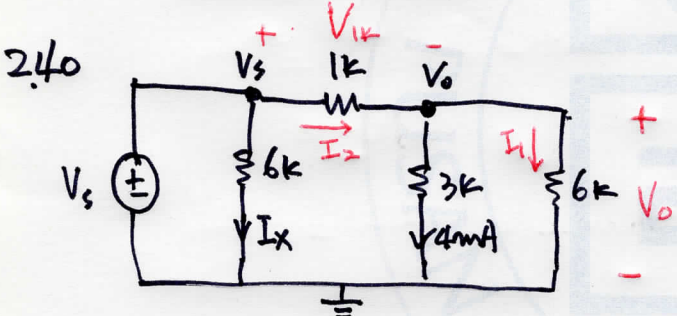

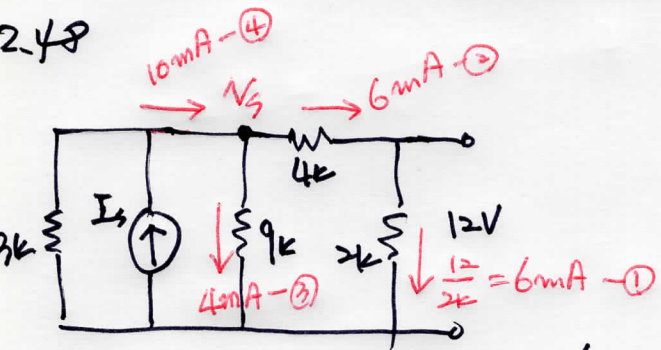
$V_o = 3k \cdot 4m = 12V \quad \therefore \hat{I}_1 = \frac{12}{6k} = 2mA$   
 $\hat{I}_2 = 4m \cdot 2m = 6mA \quad \therefore V_{1k} = 6m \cdot 1k = 6V$   
 $V_s = 6 + 12 = 18V \quad \therefore \hat{I}_x = \frac{18}{6k} = 3mA$



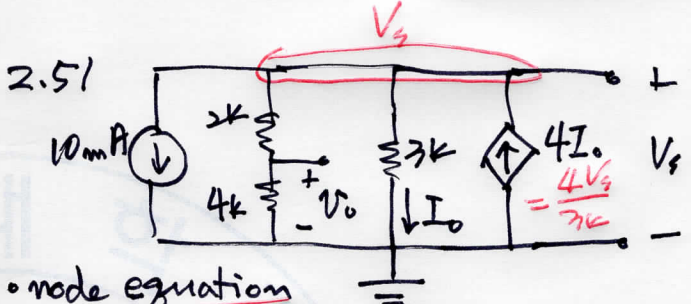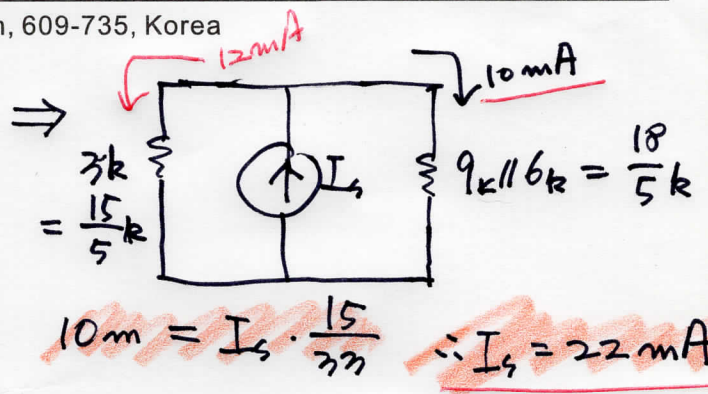$V_s = 6m \cdot 6k = 36V, \therefore \hat{I}_{9k} = \frac{36}{9k} = 4mA$



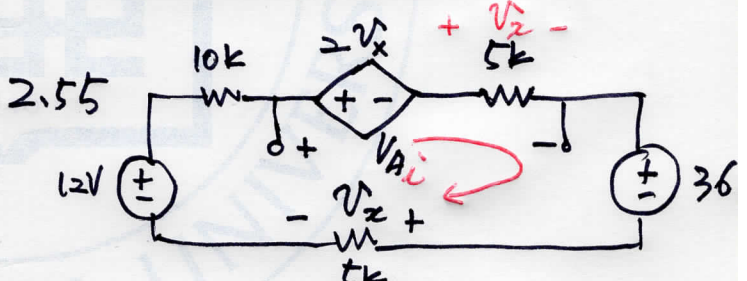• node equation  
 $10m + \frac{V_s}{6k} + \frac{V_s}{3k} - \frac{4V_s}{3k} = 0$   
 $\frac{5V_s}{6k} = 10m \quad \therefore V_s = 12V$   
 $\therefore V_o = 12 \cdot \frac{4}{2+4} = 8V$



$V_A = 3V_z, \quad V_z = 5k \cdot \hat{I}$   
 • mesh equation  
 $-12 + 10k \cdot \hat{I} + 20k \cdot \hat{I} + 5k \cdot \hat{I} + 36 + 5k \cdot \hat{I} = 0$   
 $30k \cdot \hat{I} = -24 \quad \therefore \hat{I} = -\frac{4}{5}mA$   
 $\therefore V_A = 3V_z = 15k \cdot \hat{I}$   
 $= 15k \cdot (-\frac{4}{5}m)$   
 $= -12V$