




제1기 4월 21일

5. (10.28) Integrator

$$v_o(t) = \frac{1}{RC} \int_0^t v_i(t) dt$$

$$= \begin{cases} \int_0^t 2k \cdot 50m \cdot 2 \cdot t dt, & 0 < t < 1 \\ \int_0^1 10 \cdot 2 \cdot t dt + \int_1^t 10 \cdot 4 \cdot t dt, & 1 < t < 3 \end{cases}$$
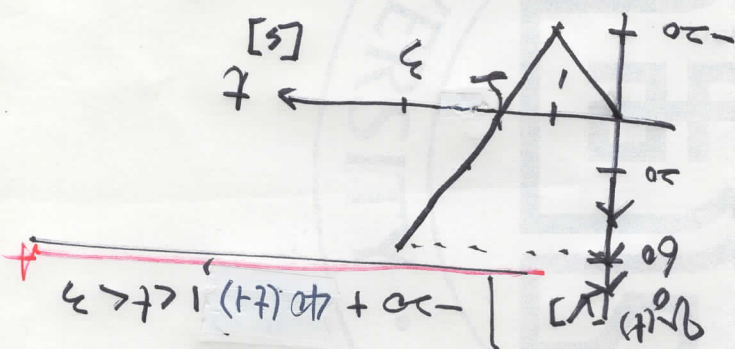
$$= \begin{cases} -20t, & 0 < t < 1 \\ -20 + 40(t-1), & 1 < t < 3 \end{cases}$$



D1 & D2 are forward biased, as they appear as shorts


2. (9.9)

$$C = \frac{1}{\omega_c L} = \frac{1}{(5000)^2 \cdot 1.92 \times 10^{-3}} = 2.883 \mu F$$

$$Q = \frac{\omega_c L}{R} \therefore L = \frac{Q}{\omega_c} = \frac{5000}{3.2 \cdot 30} = 19.2 mH$$

1. (6.28)

3. (9.14) ideal diode

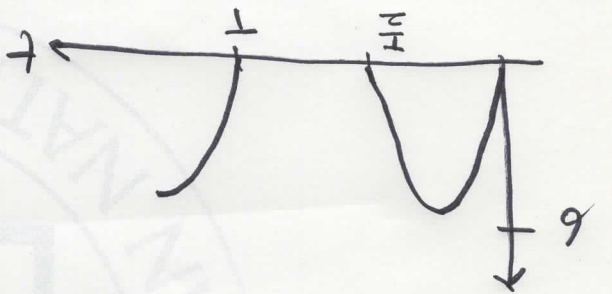

4. (10.4) Non-inverting Amp.

$$v_o = v_i \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 41$$

$$\therefore \frac{R_2}{R_1} = 40$$

$$\therefore R_2 = 80 k\Omega$$