






자기자공해기 개로 -숙제 #2 -자공해기.

$$1. \frac{V-12}{1k} + \frac{V}{1k} + \frac{V-4}{1k} = 0$$

$$3V = 16 \quad \therefore V = \frac{16}{3} [V]$$
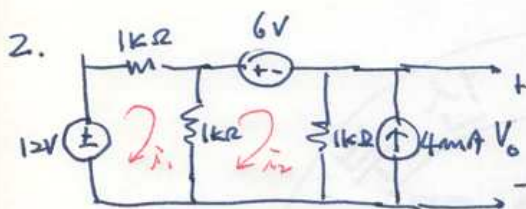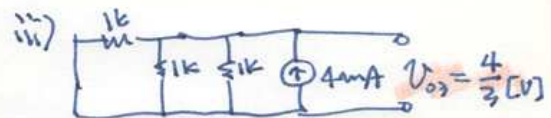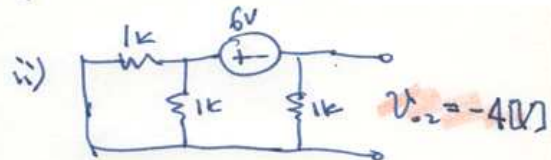
$$\therefore I_0 = \frac{V}{1k} = \frac{16}{3} [mA]$$



$$\therefore V_o = V_{o1} + V_{o2} + V_{o3} = \frac{4}{3} [V]$$

$$-12 + 1k i_1 + 1k(i_1 - i_2) = 0$$

$$2k i_1 - 1k i_2 = 12 \quad -①$$

$$1k(i_2 - i_1) + 6 + 1k(i_2 + 4mA) = 0$$

$$-1k i_1 + 2k i_2 = -10 \quad -②$$

①과 ② 정리


$$i_2 = -\frac{8}{3} mA$$

$$V_o = (-\frac{8}{3} mA + 4mA) \cdot 1k$$

$$= \frac{4}{3} [V]$$



5. Thevenin's eq. circuit

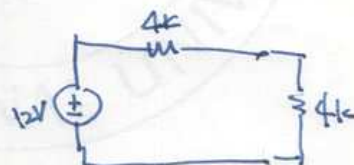

$$R_L = 4k\Omega$$

$$P_{max} = \left(\frac{12}{8k}\right)^2 4k$$

$$= 9 [mW]$$

