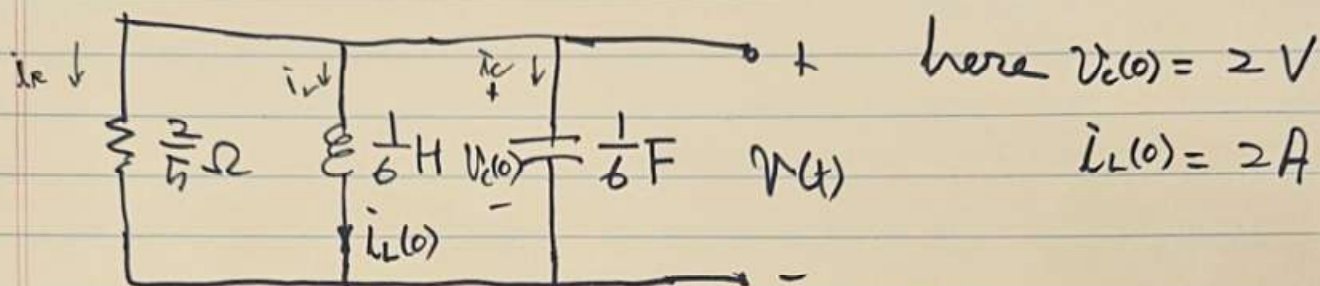


Ex. 4.7 Determine the voltage  $v(t)$  for  $t > 0$ .



i)  $\frac{d^2 v(t)}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{dv(t)}{dt} + \frac{1}{LC} v(t) = 0$  : differential eq.

ii)  $s^2 + \frac{1}{RC} s + \frac{1}{LC} = 0$  : characteristic eq.

$$\begin{cases} s^2 + 15s + 36 = 0 & (s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0) \\ \therefore \alpha = \frac{15}{2} & \omega_0 = 6 \\ \Rightarrow (s+3)(s+12) = 0 \end{cases}$$

iii)  $\therefore v(t) = A_1 e^{-3t} + A_2 e^{-12t}$

iv)  $v(t)|_{t=0} = 2 \text{ V} \Rightarrow A_1 + A_2 = 2$

v) at the top node  $i_R + i_C + i_L = 0$  (KCL)

$$\begin{aligned} \frac{v(t)}{R} + C \frac{dv(t)}{dt} + i_L(t) &= 0 \\ \Rightarrow t=0, \quad \frac{dv(0)}{dt} &= -\frac{v(0)}{RC} - \frac{i_L(0)}{C} \\ &= -30 - 12 = -42 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{vi) } \frac{dv(t)}{dt} &= -3A_1 e^{-3t} - 12A_2 e^{-12t} \\ \frac{dv(0)}{dt} &= -3A_1 - 12A_2 = -42 \end{aligned}$$

o.o  $A_1 = -2$   $A_2 = 4$ ,  $v(t) = -2e^{-3t} + 4e^{-12t} \text{ [V], } t > 0$